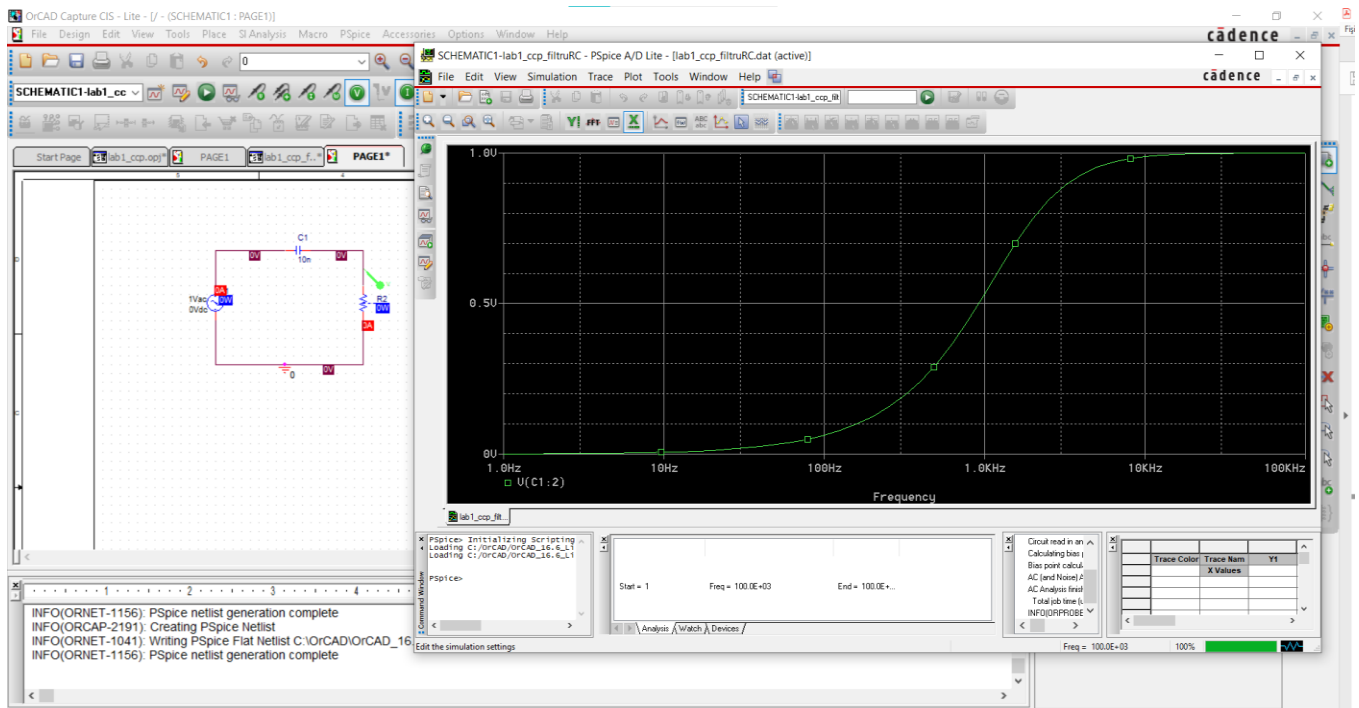


## Laborator 1 – CCP


### 3.2 Analiza răspunsului în frecvență al unui circuit RC utilizând PSpice

$$f_t = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^4 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = 1.591 \text{ Hz}$$

Răspunsul în frecvență al filtrului RC:




Semnalul la iesirea filtrului:

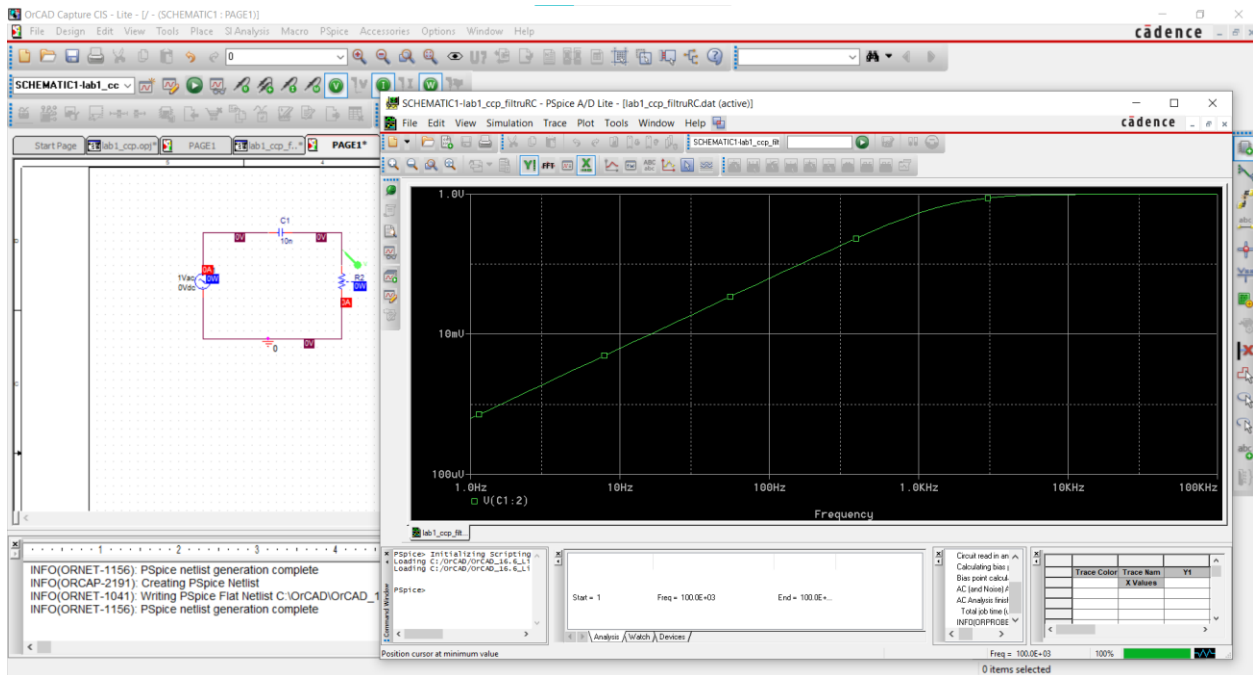


### 3.3. Răspunsul în regim tranzitoriu al filtrului RC

Semnalul la iesirea filtrului RC:

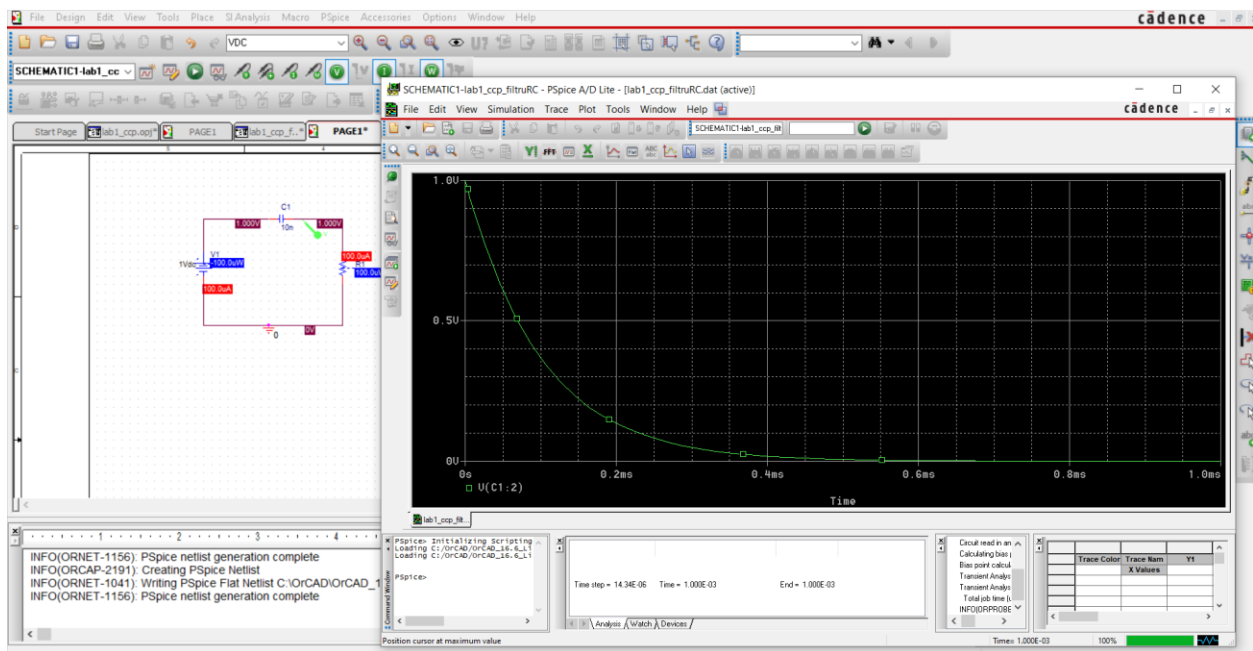


### 3.3. Circuit RLC simplu

Forma semnalului la iesirea circuitului:

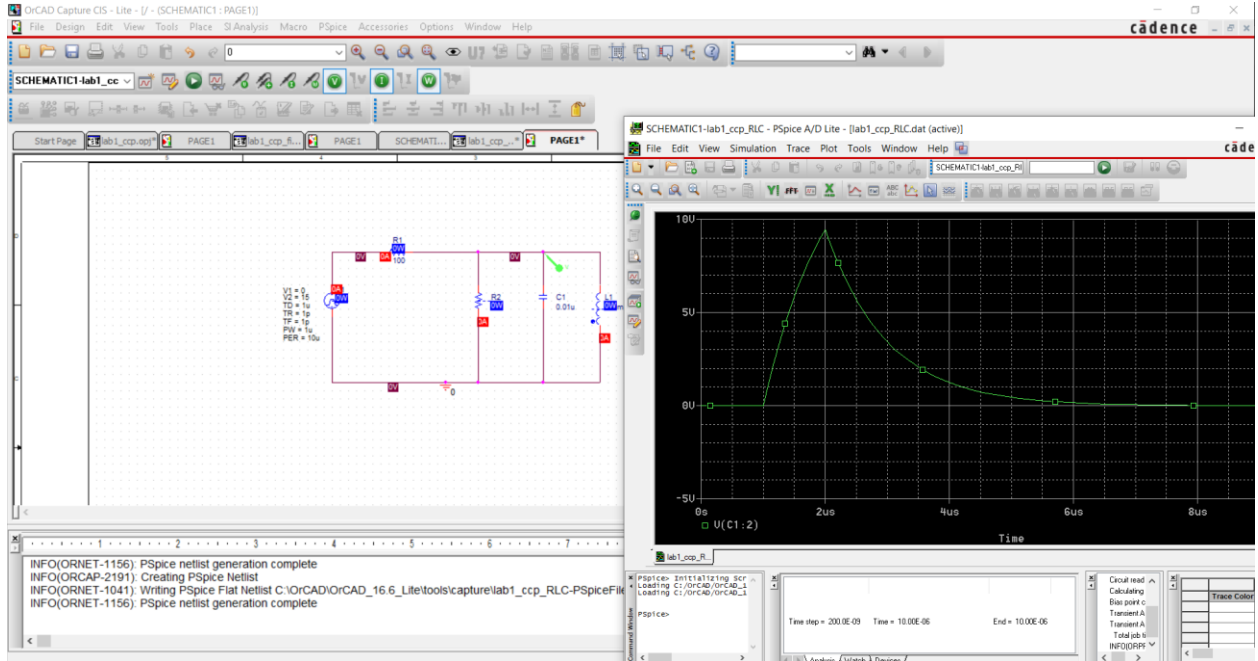
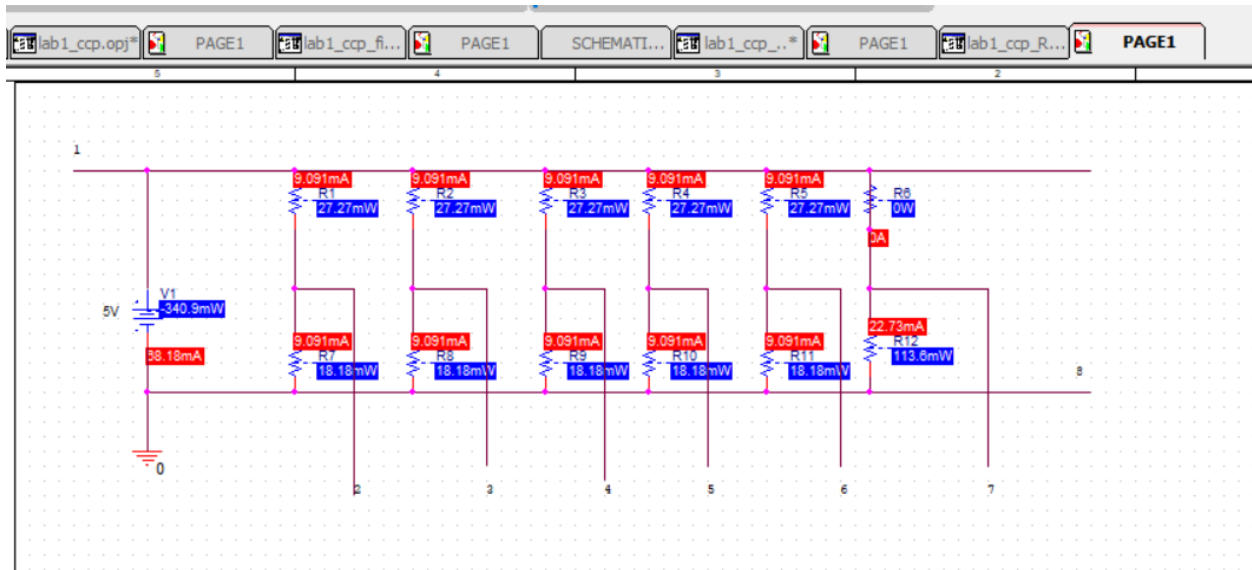
### 3.4 Reteaua rezistiva


Retea rezistiva alimentata intre pinii 1-8 :



$$R_{\text{echiv}} = \frac{U}{I} = 5000V/58.18A = 85,94 \Omega$$

	P <sub>R1</sub>	P <sub>R2</sub>	P <sub>R3</sub>	P <sub>R4</sub>	P <sub>R5</sub>	P <sub>R6</sub>	P <sub>R7</sub>	P <sub>R8</sub>	P <sub>R9</sub>	P <sub>R10</sub>	P <sub>R11</sub>	P <sub>R12</sub>
P(mW)	27.27	27.27	27.27	27.27	27.27	0	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	113.6

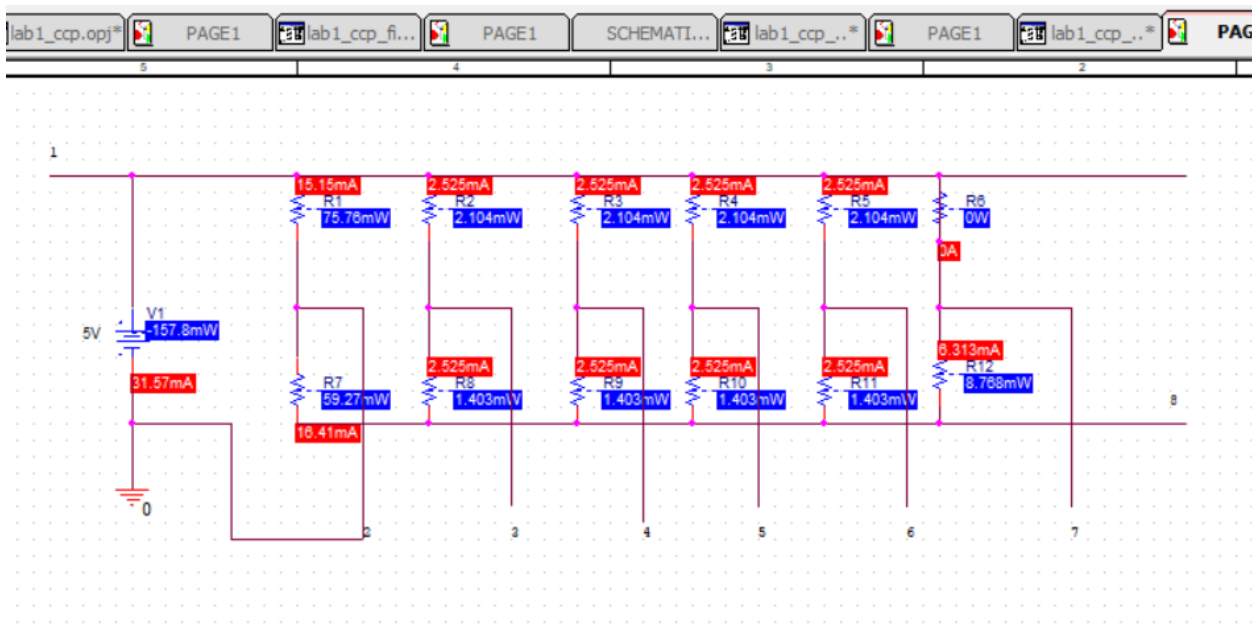
Retea rezistiva alimentata intre pinii 1-2 :



$R_{echiv} = \frac{U}{I} = 5000V/31.57A = 158,38 \Omega$

	P <sub>R1</sub>	P <sub>R2</sub>	P <sub>R3</sub>	P <sub>R4</sub>	P <sub>R5</sub>	P <sub>R6</sub>	P <sub>R7</sub>	P <sub>R8</sub>	P <sub>R9</sub>	P <sub>R10</sub>	P <sub>R11</sub>	P <sub>R12</sub>
P(mW)	75.76	2.104	2.104	2.104	2.104	0	59.27	1.403	1.403	1.403	1.403	8.768

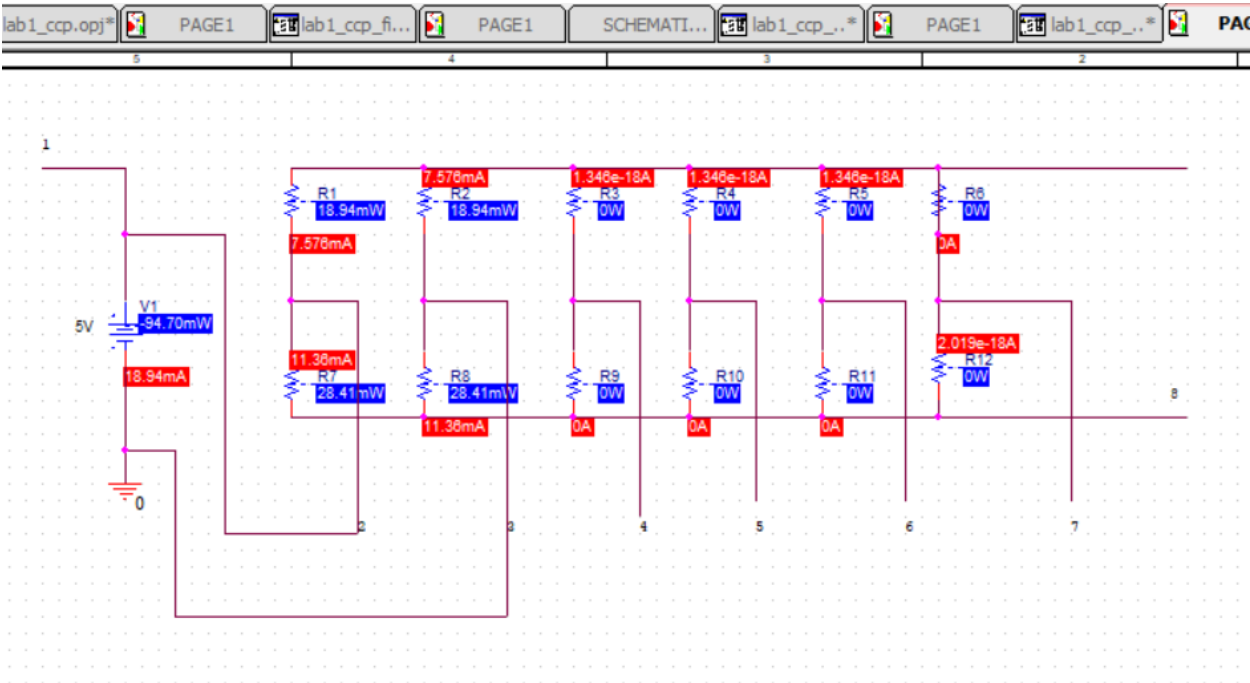
Retea rezistiva alimentata intre pinii 2-3 :



$R_{echiv} = \frac{U}{I} = 5000V/18.94A = 264 \Omega$

	P <sub>R1</sub>	P <sub>R2</sub>	P <sub>R3</sub>	P <sub>R4</sub>	P <sub>R5</sub>	P <sub>R6</sub>	P <sub>R7</sub>	P <sub>R8</sub>	P <sub>R9</sub>	P <sub>R10</sub>	P <sub>R11</sub>	P <sub>R12</sub>
P(mW)	18.94	18.94	0	0	0	0	28.41	28.41	0	0	0	0

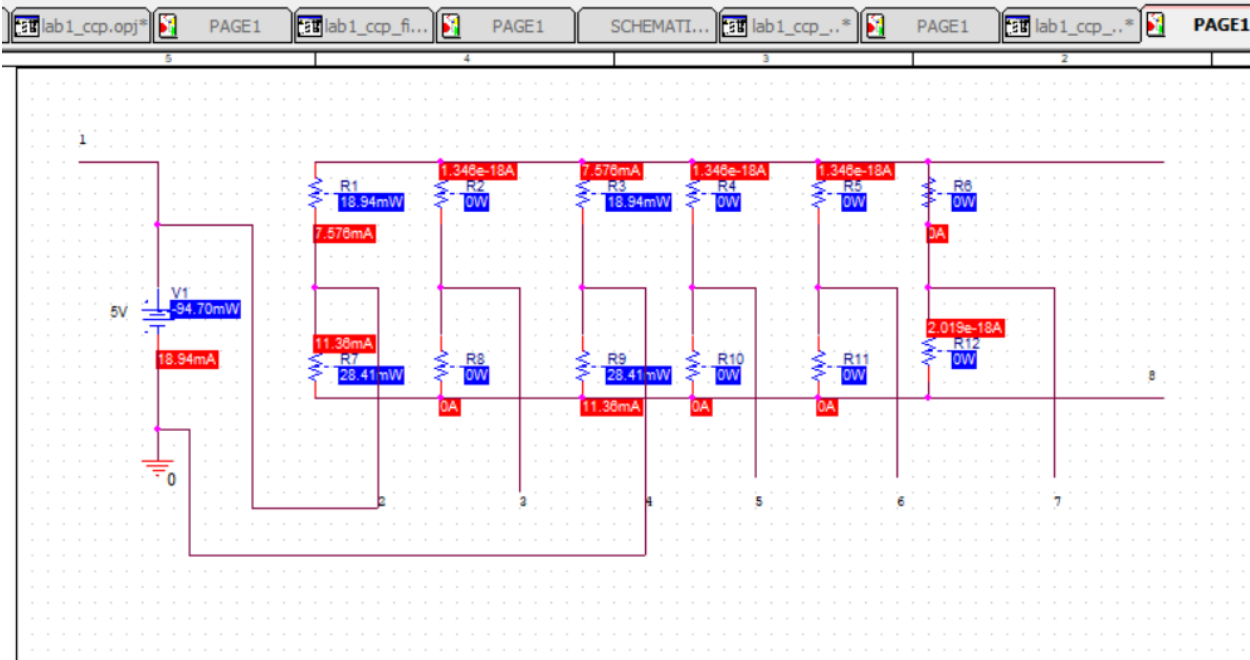
Retea rezistiva alimentata intre pinii 2-4 :



$$R_{echiv} = \frac{U}{I} = 5000V/18.94A = 264 \Omega$$

	P <sub>R1</sub>	P <sub>R2</sub>	P <sub>R3</sub>	P <sub>R4</sub>	P <sub>R5</sub>	P <sub>R6</sub>	P <sub>R7</sub>	P <sub>R8</sub>	P <sub>R9</sub>	P <sub>R10</sub>	P <sub>R11</sub>	P <sub>R12</sub>
P(mW)	18.94	0	18.94	0	0	0	28.41	0	28.41	0	0	0

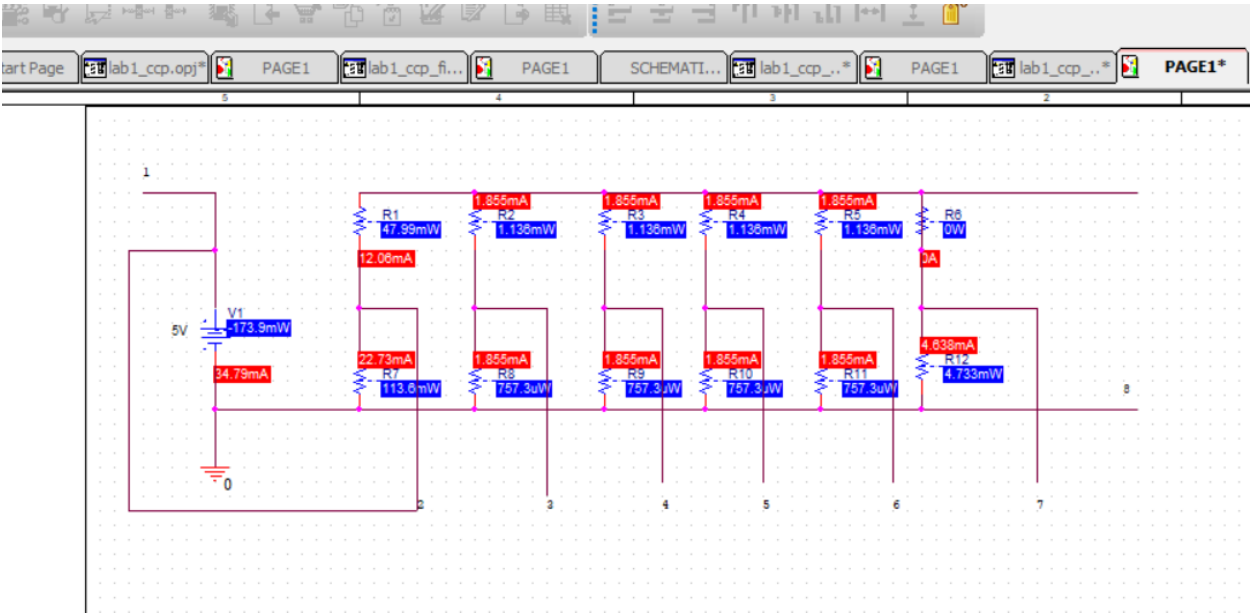Retea rezistiva alimentata intre pinii 2-8 :



$$R_{echiv} = \frac{U}{I} = 5000V/34.79 = 143.72 \, \Omega$$

Tabel 2.

	P <sub>R1</sub>	P <sub>R2</sub>	P <sub>R3</sub>	P <sub>R4</sub>	P <sub>R5</sub>	P <sub>R6</sub>	P <sub>R7</sub>	P <sub>R8</sub>	P <sub>R9</sub>	P <sub>R10</sub>	P <sub>R11</sub>	P <sub>R12</sub>
P(mW)	47.99	1.136	1.136	1.136	1.136	0	113.6	0.7573	0.7573	0.7573	0.7573	4.733

Tabel 1.

Pini de masura	1-8	1-2	2-3	2-4	2-8
R <sub>determinat</sub>	85,94 Ω	158,38 Ω	264 Ω	264 Ω	143.72 Ω